

2.2

$$I_{ds} = n C_{ox} \frac{W}{L} \left[V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2} \right] V_{ds} \text{ in general}$$

$$I_{ds1} = n C_{ox} \frac{W}{2L} \left[(V_{DD} - 0) - V_t - V_{ds} \right] V_{ds}$$

$$I_{ds2a} = n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{DD} - V_i) - V_t - V_{ds} - V_i \right] (V_{ds} - V_i)$$

$$I_{ds2b} = n C_{ox} \frac{W}{L} \left[V_{DD} - 0 - V_t - V_i \right] (V_i - 0)$$

$$I_{ds1} = \beta \left[V_{DD} - V_t - 2V_i \right] (V_{ds} - V_i) = \beta \left[V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds} - 2V_i V_{ds} - V_{DD} V_i + V_t V_i + 2V_i^2 \right]$$

$$= \beta \left[2V_i^2 + V_i (V_t - V_{DD} - 2V_{ds}) + (V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds}) \right]$$

$$-V_t + V_{DD} + 2V_{ds} \pm \sqrt{(V_t^2 - 2V_{DD}V_t - 4V_{ds}V_t + V_{DD}^2 - 4V_{ds}V_{DD} + 4V_{ds}^2) - 8V_{DD}V_{ds} + 4V_{ds}^2} / 4$$

$$2V_{ds} + V_{DD} - V_t \pm \sqrt{V_t^2 - 2V_{DD}V_t - 2V_{ds}V_t + V_{DD}^2 - 2V_{ds}V_{DD} + 4V_{ds}^2} / 4$$

$$I_{ds1} = I_{ds2b} \quad \cancel{\beta [V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds} - 2V_i V_{ds} - V_{DD} V_i + V_t V_i + 2V_i^2]} = \cancel{\beta [V_{DD} - V_t - V_i]} V_i$$


$$2V_i^2 - 2V_i V_{ds} - V_i V_{DD} + V_i V_t + V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds} = V_i V_{DD} - V_i V_t - V_i^2$$

$$3V_i^2 - 2V_i V_{DD} - 2V_i V_{ds} + 2V_i V_t + V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds} = 0$$

$$3V_i^2 + V_i (2V_t - 2V_{DD} - 2V_{ds}) + (V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds}) = 0$$

$$\frac{(-2V_t + 2V_{DD} + 2V_{ds}) \pm \sqrt{(2V_t - 2V_{DD} - 2V_{ds})^2 - 12(V_{DD} V_{ds} - V_t V_{ds})}}{6}$$
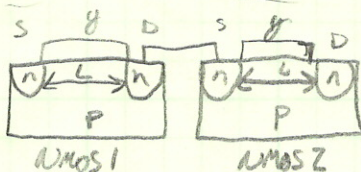
$$(V_{DD} - V_t + V_{ds}) \pm \frac{1}{3} \sqrt{\dots} / 3 = (V_{DD} - V_t + V_{ds}) + \sqrt{(2V_t - 2V_{DD} - 2V_{ds})^2 / 4 - 3V_{ds}(V_{DD} - V_t)} / 3$$



$$NMOS1_D = NMOS2_S \Rightarrow \text{diagram} \Rightarrow 2L$$

2.3

$$N_0, I_{ds2} < I_{ds1}$$

2.6

$$\begin{aligned} t_{ox} &= 100 \text{ \AA} & N_A &= 2 \times 10^{17} & V_t &= 0.7 & \text{Len } V_{ss} &= 0 & V_t &= V_{t0} \\ \epsilon_{ox} &= 3.9 \times 8.854 \times 10^{-12} & \epsilon_{si} &= 1.05 \times 10^{-16} & C &= 1.602 \times 10^{-19} \end{aligned}$$

$$Q = 24.4 \quad \gamma = 7.51e-6 \quad V_t = 700.29e-3$$

$$\Delta V_t = 293 \text{ mV}$$

2.10

as $V_t \uparrow$ $I_{ds} \downarrow$ as $T \uparrow$ $V_t \uparrow$ for ON

while ON, the current will decrease

while OFF, the current (non-idealities) will decrease

A higher current would result in slower switching speeds, resulting in a slower chip

2.20

$$\begin{aligned} \text{PMOS } V_{gs} &= -V_{out} & V_{ds} &= V_{DD} - V_{out} & \text{Linear: } V_{ds} &< V_{gs} - V_t = V_{DD} - V_t \\ & & & & \text{Saturation: } V_{ds} &\geq V_{DD} - V_t \leftarrow \text{this one} \end{aligned}$$

$$I_{ds} = \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^2 \quad I_{ds} = \frac{\beta}{2} (-V_{out} - V_{tp})^2 \quad I_{ds} < \frac{\beta}{2} (-2V_t)^2 = \frac{\beta}{2} 4V_t^2 < \frac{\beta}{2} 4V_t^2$$

$$\text{NMOS } V_{gs} > V_t \sim V_{tp} < V_{gs} - V_t \rightarrow \text{linear}$$

$$I_{dsn} = \beta [V_{gs} - V_t - V_{ds}/2] V_{ds} = \beta [V_{DD} - V_{tn} - V_{out}/2] V_{out} \quad I_{dsp} = I_{dsn}$$

$$\frac{\beta}{2} (-V_{out} - V_{tp})^2 = \frac{\beta}{2} [V_{DD} - V_{tn} - V_{out}/2] V_{out}$$

$$V_{out}^2 + 2V_{out}V_{tp} + V_{tp}^2 = 2V_{DD}V_{out} - 2V_{tn}V_{out} - V_{out}^2$$

$$2V_{out}^2 + V_{out}(2V_{tp} - 2V_{DD} - 2V_{tn}) + V_{tp}^2 = \underline{V_{out}^2 + V_{out}(V_{tp} - V_{DD} - V_{tn}) + V_{tp}^2 = 0}$$